Sistemas Fotovoltaicos Autónomos Diseño

Oscar Perpiñán Lamigueiro http://oscarperpinan.github.io

Sistemas Fotovoltaicos Autónomos

Oscar Perpiñán
Lamigueiro
http://
oscarperpinan.
github.io

Dimensionado del SFA

- ► El dimensionado de un SFA consiste en **decidir el** tamaño del generador fotovoltaico y acumulador que serán capaces de proporcionar la energía requerida por una determinada carga a partir de la radiación disponible en la zona.
- ▶ Debido al comportamiento aleatorio tanto de la radiación como del consumo, la probabilidad de fallo no es nula.
- La solución es un compromiso entre el coste y la fiabilidad del sistema.

Nomenclatura

Objetivo Ejemplos

Métodos de dimensionado

Configuración de generador y batería

$$LLP = \frac{E_{def}}{I_{.}}$$

Sistemas Fotovoltaicos Autónomos

Oscar Perpiñán Lamigueiro http:// oscarperpinan. github.io

Dimensionado del SFA

Nomenclatura

Objetivo

Ejemplos

Métodos de dimensionado

Configuración de generado y batería

Concumo

Oscar Perpiñán
Lamigueiro
http://
oscarperpinan.
github.io

Dimensionado del SFA

Nomenclatura

Eiomplo

Manda da dimani

Configuración de generado y batería

oneumo

Capacidad del generador: relación entre los valores medios de la energía que puede producir el generador y la energía consumida por la carga.

 $C_A = \frac{\eta_G \cdot A_G \cdot \overline{G_d}(\beta, \alpha)}{L}$

Capacidad de acumulación: relación entre la capacidad útil del acumulador y la energía consumida por la carga.

$$C_s = \frac{C_U}{I_s} = \frac{C_B \cdot PD_{max}}{I_s}$$

Nomenclatura

Objetivo

Ejemplos

Métodos de dimensionado

Configuración de generador y batería

- ▶ Diferentes valores de (C_A, C_S) pueden conducir al mismo valor de ILP.
- Cuanto mayor es el sistema, mayor es la fiabilidad, pero mayor es el coste.

Sistemas Fotovoltaicos Autónomos

Oscar Perpiñán Lamigueiro http:// oscarperpinan. github.io

Dimensionado del

Obietivo

721

Métodos de dimensionado

Configuración de generado y batería

Nomenclatura

Objetivo

Ejemplos

Métodos de dimensionado

Configuración de generador y batería

Generador grande, acumulador pequeño

- ► La **combinación de** *C*^A **alta y** *C*^S **baja** conduce a ciclados diarios con descargas profundas y ciclados estacionales cortos.
 - Las descargas profundas y frecuentes son perjudiciales para la batería,
 - La corta longitud de los ciclados estacionales es beneficiosa.
 - La estratificación será fácilmente compensable con sobrecargas controladas aplicando el mantenimiento adecuado.

Sistemas Fotovoltaicos Autónomos

Oscar Perpiñán Lamigueiro http:// oscarperpinan. github.io

Dimensionado del

Nomenciatui

Ejemplos

Métodos de dimensionado

y batería

Sistemas

Fotovoltaicos Autónomos Oscar Perpiñán

- ▶ La **combinación de** C_A **baja** y C_S **alta** conduce a ciclados diarios con descargas moderadas y ciclados estacionales largos.
 - La baja profundidad de descarga es beneficiosa para la batería,
 - La longitud de los ciclados estacionales puede favorecer la sulfatación y la estratificación.
 - ▶ Dado el tamaño relativo del generador frente al acumulador, la frecuencia de sobrecargas será baja y la estratificación no será tan fácilmente compensada.

Dimensionado del

Nomenclatu

Objetivo

Ejemplos

Configuración de generado y batería

► Sinergia:

tamaño del SFA.

- El grupo electrógeno reduce el tamaño del generador FV y el acumulador sin reducir fiabilidad.
- ► El generador fotovoltaico reduce horas de funcionamiento del grupo: gasto en combustible y mantenimiento.

Cuando LLP es muy alta (p.e. radioenlaces) o la

acumulador serán excesivamente grandes.Es habitual incluir un grupo electrógeno que

demanda es muy elevada (poblados) el generador y

suministra la energía deficitaria y permite reducir el

Nomenclatur Objetivo

Métodos de dimensionado

Configuración de generador y batería

Método del mes peor

- Determina el tamaño de batería y generador para abastecer el consumo durante el mes con peor relación entre radiación y consumo.
- Si el consumo es constante, el mes peor es aquel de menor radiación.
- ► Recomendaciones de expertos según zona geográfica y aplicación (tipología de consumo).

Sistemas Fotovoltaicos Autónomos

Oscar Perpiñán Lamigueiro http:// oscarperpinan. github.io


Dimensionado del

Nomenclatur Obietivo

Métodos de dimensionado

Configuración de generado y batería

Método del LLP

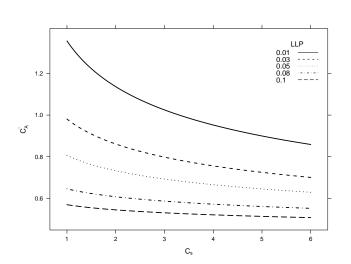

Sistemas Fotovoltaicos Autónomos

Oscar Perpiñán Lamigueiro http:// oscarperpinan. github.io

Dimensionado del

Nomenclatura

Objetivo


Métodos de dimensionado

Configuración de generado y batería

Concumo

Relación entre tamaño de generador y LLP

$$C_s = 3$$

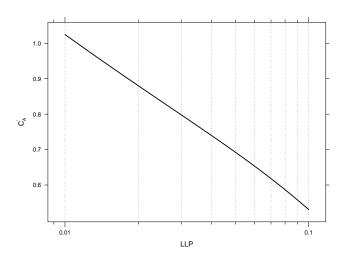

Sistemas Fotovoltaicos Autónomos

Oscar Perpiñán Lamigueiro http:// oscarperpinan. github.io

Dimensionado del

Nomenclatu

Objetivo

Métodos de dimensionado

Configuración de generado y batería

- Recordatorio
- «[...] los modelos de simulación muy exactos pueden proporcionar números también muy exactos, pero ello no significa que se traduzcan automáticamente en predicciones también muy exactas.»

Este proceso de cálculo se apoya en series de valores de radiación solar que reproducen el comportamiento estadístico de la irradiación.

- La predicción del comportamiento del sistema limitada por la incertidumbre asociada.
- ▶ Los ejercicios de cálculo para probabilidades de pérdida de carga inferiores a $LLP = 10^{-2}$ carecen de utilidad.

Valores según el UTS for SHS

- Electrificación rural:
 - $C_A = 1.1$
 - ▶ $3 \le C_S \le 5$
- ► Aplicaciones profesionales:
 - ▶ $1.2 \le C_A \le 1.3$
 - ▶ $5 \le C_S \le 8$

Nomenclatura Objetivo Ejemplos

Métodos de dimensionado

Configuración de generador y batería

- En general, la batería impone la tensión de trabajo (no hay buscador de MPP). Supondremos $V_{mnn} \simeq V_h$
- Carga en Ah

$$Q_L = L/V_b$$

Sistemas Fotovoltaicos Autónomos

Oscar Perpiñán Lamigueiro http:// oscarperpinan. github.io

Configuración de generador

Configuración de generador v batería

Capacidad en Ah (es recomendable no usar baterías en paralelo)

$$Q_B = \frac{C_S \cdot Q_L}{PD}$$

► Hay que elegir el número de vasos en serie adecuados a V_h

$$C_A = \frac{\eta_G \cdot A_G \cdot \overline{G_d}(\beta, \alpha)}{Q_L \cdot V_b}$$

 Corriente de funcionamiento (determina número de ramas)

$$I_g^* \cdot V_b = \eta_G \cdot A_G \cdot G_{stc}$$
$$I_g^* = \frac{C_A \cdot Q_L \cdot G_{stc}}{\overline{G_d}(\beta, \alpha)}$$

► Hay que elegir el número de módulos en serie adecuados a *V*_b

Oscar Perpiñán
Lamigueiro
http://
oscarperpinan.
github.io

Dimensionado del SFA

Nomenclatura

Objetivo

Eiemplos

Ljempios

Configuración de generador v batería

Lamigueiro http:// oscarperpinan. github.io

$$\beta = |\phi| + 10^{\circ}$$

 Para instalaciones con consumo menor en meses de baja radiación se busca maximizar radiación en equinoccios.

$$\beta = |\phi|$$

Para instalaciones con uso predominante en verano (hemisferio Norte) conviene emplear un ángulo inferior a la latitud.

$$\beta = |\phi| - 10^{\circ}$$

► En general, la inclinación debe superar los 15°.

4 D > 4 P > 4 E > 4 E > 9 Q P

Configuración de generador

Consumo

Estimación del consumo

Escenarios de Consumo

Energía total requerida por las cargas


$$L_T = \frac{L_{dc}}{\eta_r} + \frac{L_{ac}}{\eta_{inv}}$$

Energía producida por el generador

$$L = \frac{L_T}{\eta_{bat} \cdot \eta_c}$$

Como valores orientativos pueden utilizarse $\eta_{inv} = 0.9$, $\eta_r = 0.95$, $\eta_{bat} = 0.85$ y $\eta_c = 0.98$.

Distribución del consumo

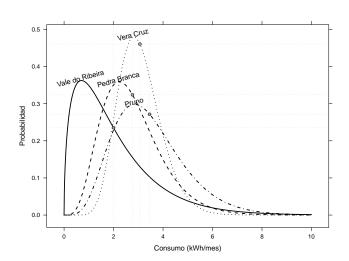

Sistemas Fotovoltaicos Autónomos

Oscar Perpiñán
Lamigueiro
http://
oscarperpinan.
github.io

Dimensionado del SFA


Consumo

Estimación del consumo Escenarios de Consumo



Relación entre el consumo y la fiabilidad

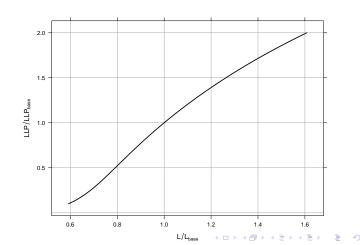- La variación en el consumo se amplifica en la variación de la LLP.
- Diseño robusto: funcionamiento en amplio abanico de condiciones (ambientales y humanas).



Sistemas Fotovoltaicos Autónomos

Oscar Perpiñán Lamigueiro http:// oscarperpinan. github.io

Dimensionado del SFA

Consumo

Estimación del consumo

Consumo

Estimación del consumo

Escenarios de Consumo

120 Wh/dia

- ▶ Iluminación
- ► Radio
- ► TV b/n,
- ► Sin frigorífico

$$C_A = 1.1$$
$$3 \le C_s \le 5$$

250 Wh/dia

- Iluminación
- Radio
- ► TV color
- ► Sin frigorífico

$$C_A = 1.1$$
$$3 \le C_s \le 5$$

1000 Wh/dia

- Iluminación
- radio
- ► TV color
- Con frigorífico eficiente

$$C_A = 1.1$$

$$C_A = 1.1$$

 $C_S = 5$

► Todo AC

▶ 500 Wh/dia por vivienda.

$$C_A = 1.1$$

$$C_A = 1.1$$

 $C_S = 5$